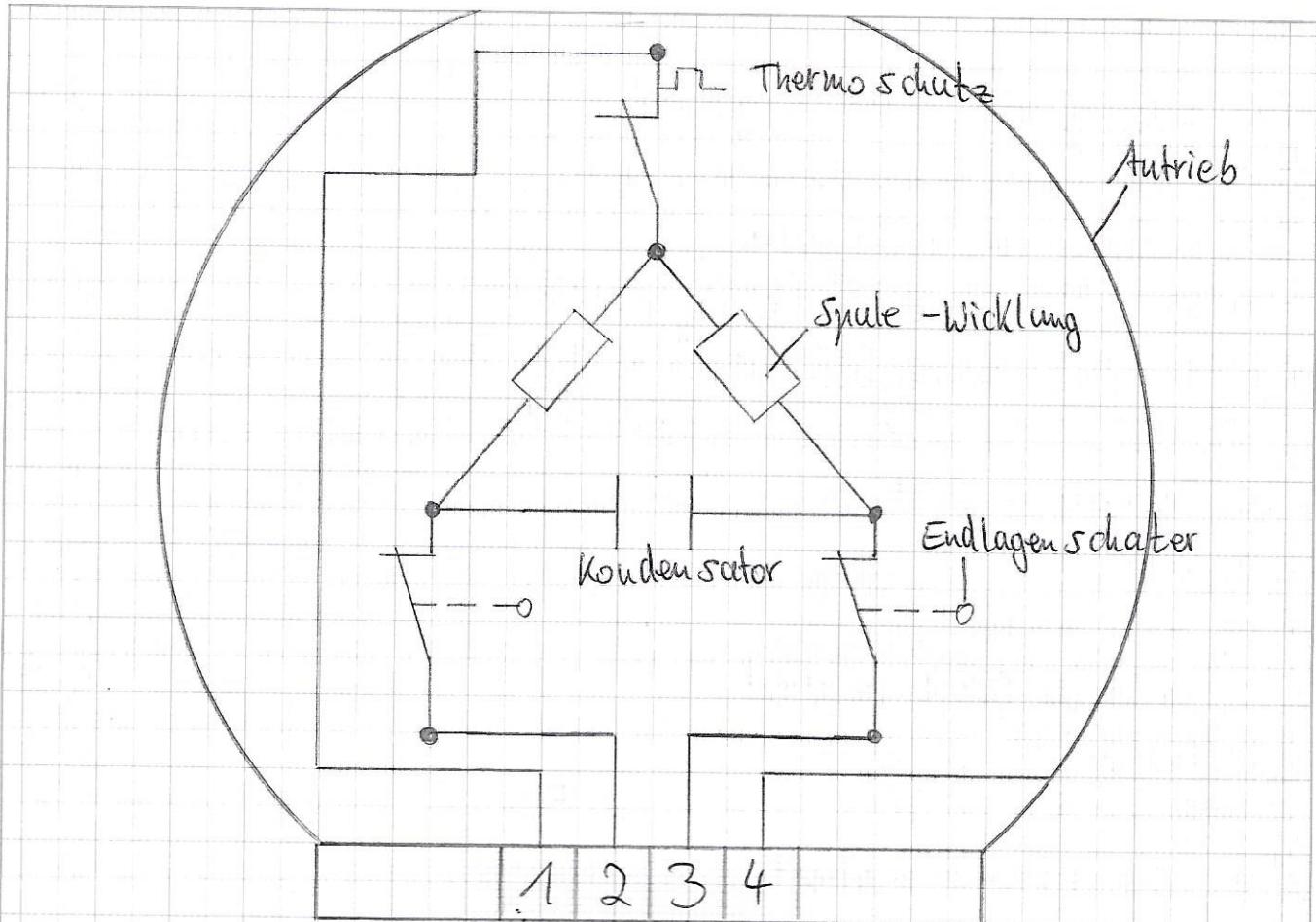


Zeichnungen zum Lehrbericht




1 = Neutralleiter

2 = Laufrichtung „auf“

3 = Laufrichtung „ab“

4 = Schutzeleiter

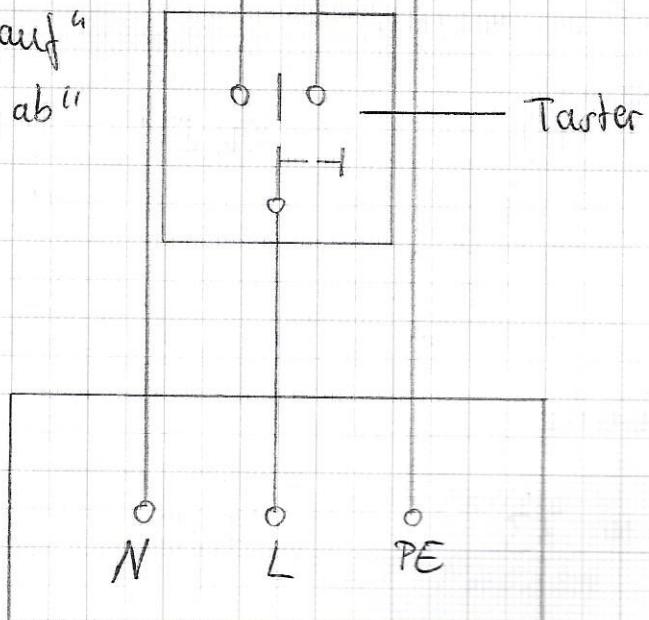

gezeichnet	Alexander Blauth
Datum	05.02.14
geprüft	
Datum	

Mehrere Motoren werden entweder über ein Mehrpunktsteuerrelais oder ein Universalsteuerrelais angesteuert. Bei Verwendung mehrerer Einschaltstellen, bei der Einzelsteuerung, sind bestimmte Schaltungsmaßnahmen vorzusehen, damit der Motor nicht beschädigt wird. Probleme hierzu ergeben sich nämlich, wenn beide Schalter/Taster gleichzeitig aufgegen gesetzte Laufbefehle geben. Wenn die eine Einschaltstelle „AUF“ bestätigt und die andere „AB“ liegt an beiden Motorwicklungen eine Spannung von 230V. Der Kondensator ist überbrückt und es wird kein Drehfeld im Motor erzeugt. Es besteht die Gefahr, dass der Motor zerstört wird.

Die gleiche Gefahr besteht auch bei nur einer Einschaltstelle, wenn zwei getrennte Taster statt eines verriegelten Wechseltasters bzw. eines Knebelschalters verwendet werden.



Auszubildender
Unterschrift und Datum

05.02.14

Gesetzlicher Vertreter
Unterschrift und Datum



SK

Auszubildender
Unterschrift und Datum